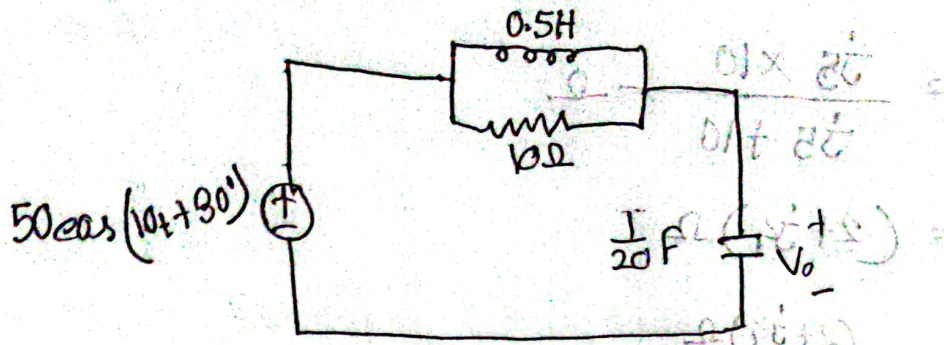


Omar Rafat Adnan

ID: 2020-2-60-097


Answer to the question no: 01



$$Z_L = j\omega L$$

$$= (j \times 10 \times 0.5) \Omega$$


$$= j5 \Omega$$

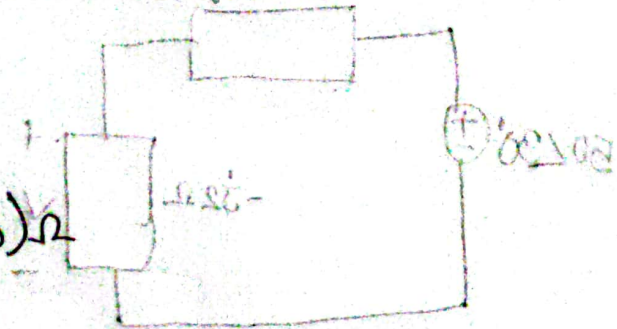

$$Z_C = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{10 \times \frac{1}{20}} = -j2 \Omega$$

$$= -j2 \Omega$$

$$= -j2 \Omega$$

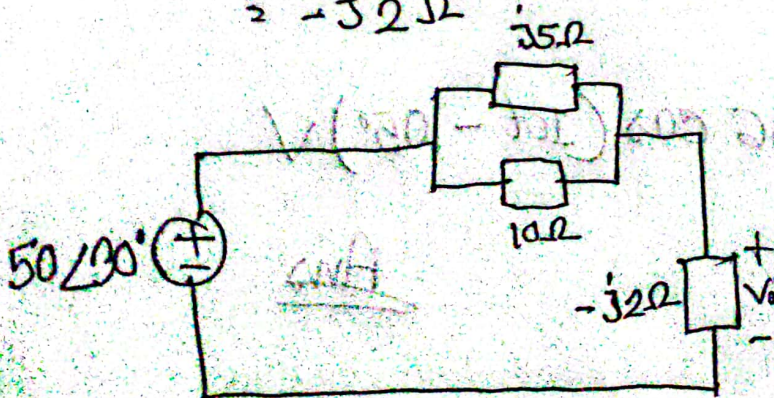

① ⑤




So,

$$Z' = (j5 \parallel 10) \Omega$$

$$= \frac{j5 \times 10}{j5 + 10}$$

$$= (2 + j4) \Omega$$

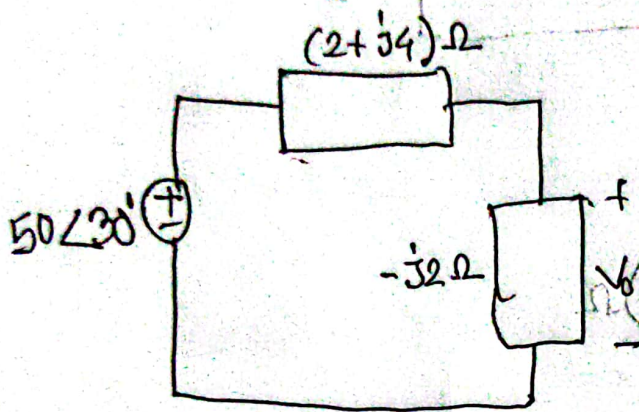

Therefore,

$$V_0 = \frac{-j2}{2 + j4 - j2} \times 50\angle 30^\circ$$

$$= 35.36\angle -105^\circ$$

$$V_0(t) = 35.36 \cos(10t - 105^\circ) \text{ V}$$

Ans

(2)



Answer to the question: 02

Given


$$V(t) = 2.5 \sin(25t + 50^\circ)$$

amplitude,  $V_m = 2.5V$

Phase,  $\phi = 50^\circ$

$\omega = 25$

Period,  $T = \frac{2\pi}{25}$

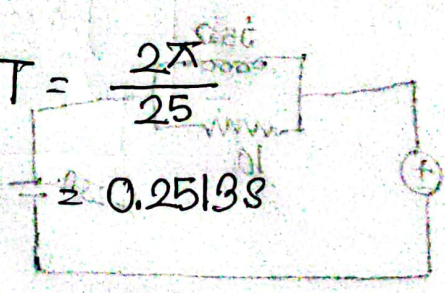

Frequency,  $f = \frac{1}{T}$

$$= \frac{1}{0.2513}$$

$$= 3.979 \text{ Hz}$$

③