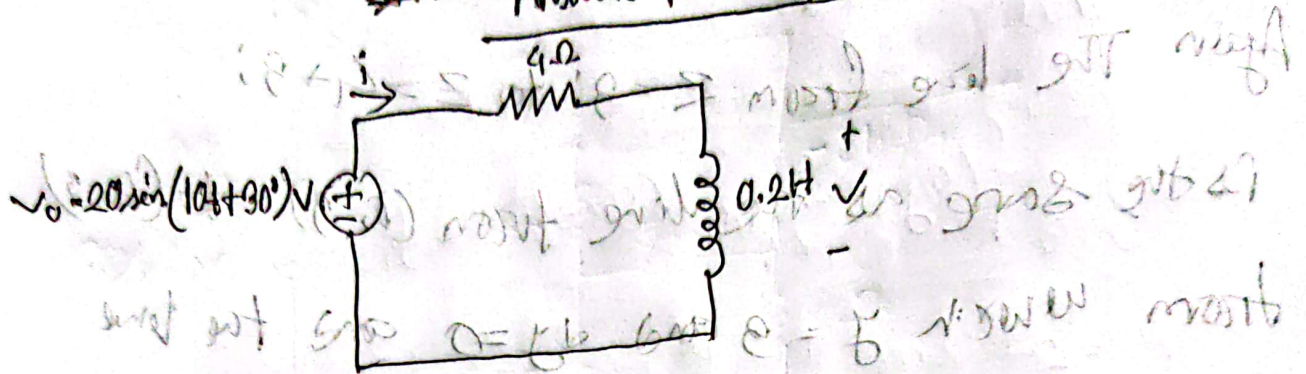



Omar Rafat Adnan

ID: 2020-2-60-037

Answer to the Q NO: 01


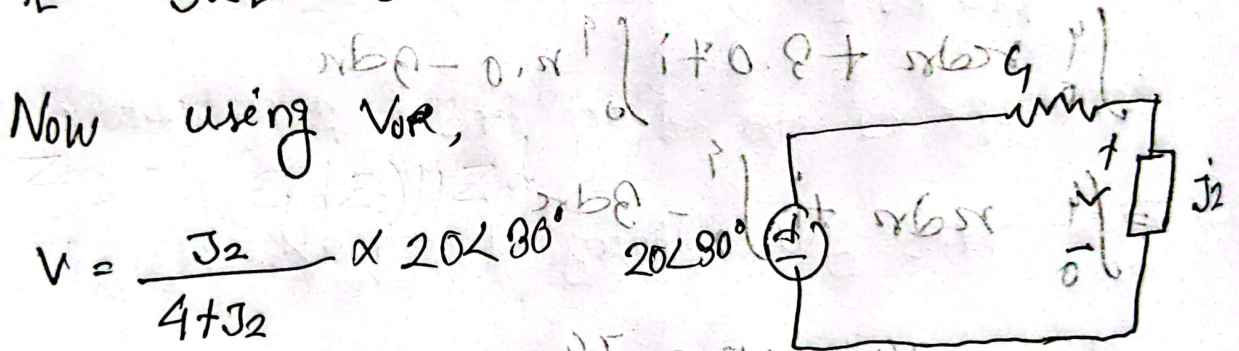
$$Z_L = j\omega L = j \times 10 \times 0.2 = j2 \Omega$$



$$V = \frac{Z_2}{4 + j2} \times 20 \angle 90^\circ$$

$$= 8.95 \angle 93.5^\circ$$

$$i = \frac{20 \angle 90^\circ}{4 + j2} = 4.48 \angle 3.46^\circ$$

$$\therefore v(t) = 8.95 \sin(10t + 93.5^\circ)$$

$$i(t) = 4.48 \sin(10t + 3.46^\circ)$$

①

$$P_{Avg}(V_s) = \frac{1}{2} V_m I_m \sin(\theta - \theta_i)$$

$$= \frac{1}{2} \times 20 \times 4.48 \sin(90 - 3.46)$$

$$= 20.0176 \text{ W}$$

$$P_{Avg}(V) = \frac{1}{2} \times 8.95 \times 4.48 \sin(93.5^\circ - 3.46^\circ)$$

$$= 20.048 \text{ W}$$

$$P_{Avg}(\text{Resistor}) = \frac{1}{2} (I_m)^2 R$$

$$= \frac{1}{2} \times (4.48)^2 \times 4$$

$$= 40.1408 \text{ W (Ans)}$$

(2)

Answer to the question NO: 05



Here,

$$Z_1 = (8 - j6)\Omega \text{ and } Z_2 = j10$$

$$\therefore Z_{th} = (8 - j6) \parallel j10$$

$$= \frac{j10(8 - j6)}{8 - j6 + j10} = \frac{100\angle 59.19^\circ}{8 + j4}$$

$$= 11.18 \angle 26.56^\circ$$

$$= 10 + 5j$$

So, Here,

$$Z_L = \text{conj } Z_{th}^* = 10 - 5j$$

$$\text{So, } V_{oc} = 5\angle 45^\circ \times 11.18\Omega$$

$$= 55.90 \angle 45^\circ$$

$$\therefore V_{oe} = 2|V_{th}|^k = 55.90$$

We know,

Maximum power $P_{max} = \frac{(55.90^\circ)^2}{\epsilon \times 11.1k}$

$$W_2 = \frac{3124.81}{89.44W}$$

$$0.25 = 34.9875 \text{ W}$$

$$Z_{1N} = (8 - 20) \cdot 0.210$$

$$\frac{8-7c-7d}{2c(2-x)} = \frac{1005001}{8+7d}$$


11.11.75

10427

24 = 6000 / 250 = 24
20. There, 10-22

[illegible]

Answer to the question No. 03

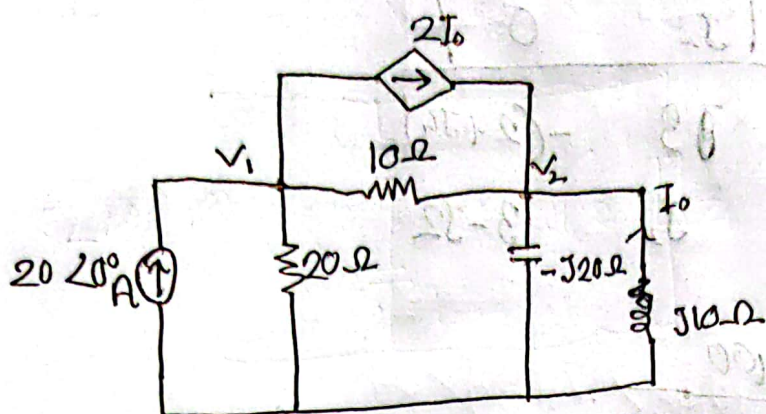

Nodal analysis for V_1

$$20 = 2I_0 + \frac{V_1}{20} + \frac{V_2 - V_1}{10}$$

$$\Rightarrow 20 = \frac{2V_2}{j10} + \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{10} \quad \left[I_0 = \frac{V_2}{j10} \right]$$

$$\Rightarrow 400 = 3V_1 - (2 + j4)V_2 \quad \text{--- (5)}$$

Nodal analysis for V_2

$$\frac{2V_2}{j10} + \frac{V_2 - V_1}{10} = \frac{V_2}{-j20} + \frac{V_2}{j10}$$

$$j2V_1 = (-3 + j2)V_2$$

$$\Rightarrow j2V_1 - (-3 + j2)V_2 = 0 \quad \text{--- (6)}$$

(5)

80.001 m/s

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 400 \\ J_2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -(2+J_2) \\ J_2 & 3-J_2 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{400}{1+J0.5}$$

$$I_0 = \frac{V_2}{J10} = \frac{40}{J(1+J0.5)}$$

$$\left[\frac{V}{J10} = 0 \right] = 35.74 \angle -116.0^\circ \frac{V}{J10} + \frac{V}{J10} = 0 \Rightarrow$$

Therefore, $I_0 = 35.74 \angle -116.0^\circ = 0.015 \angle$

$$V_2 = \frac{400}{1+J0.5}$$


$$\frac{V}{J10} + \frac{V}{J10} = \frac{V}{J10} + \frac{V}{J10}$$

$$V(1+J0.5) = VJ10$$

$$0 = V(1+J0.5) - VJ10$$




⑥

Answer to the question no - 04

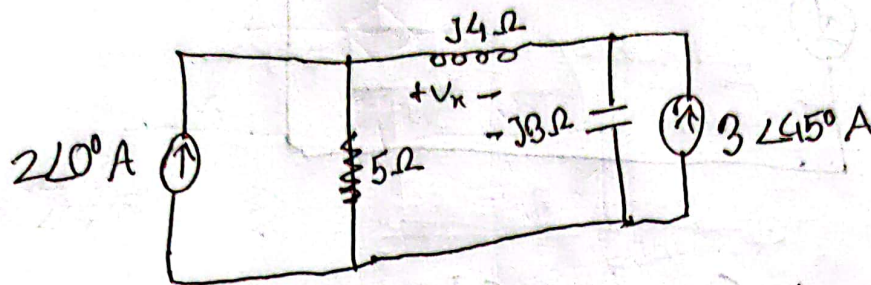


Applying source transformation.

we get,

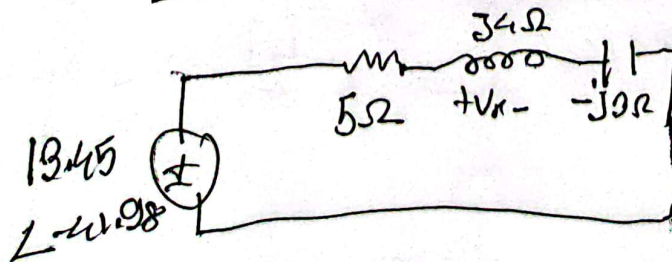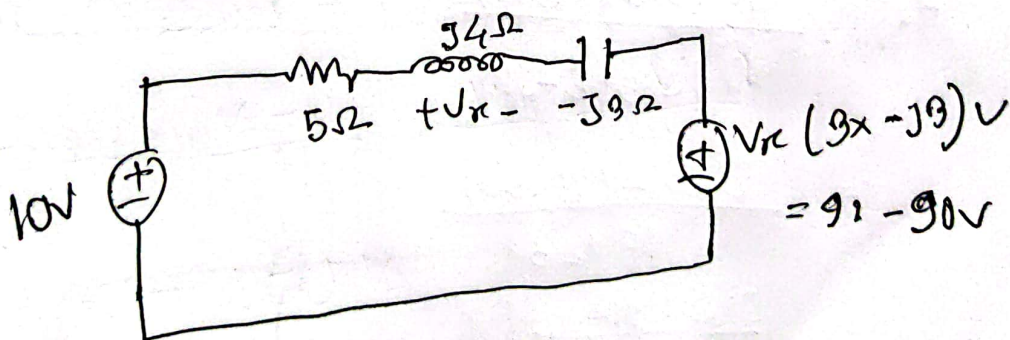
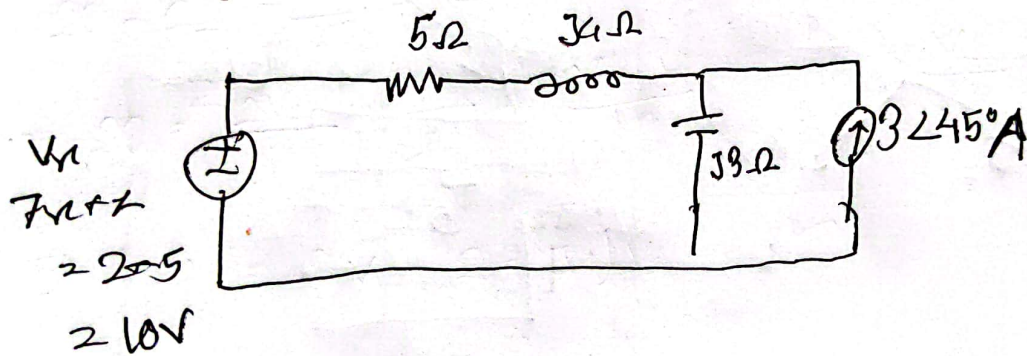


(2)


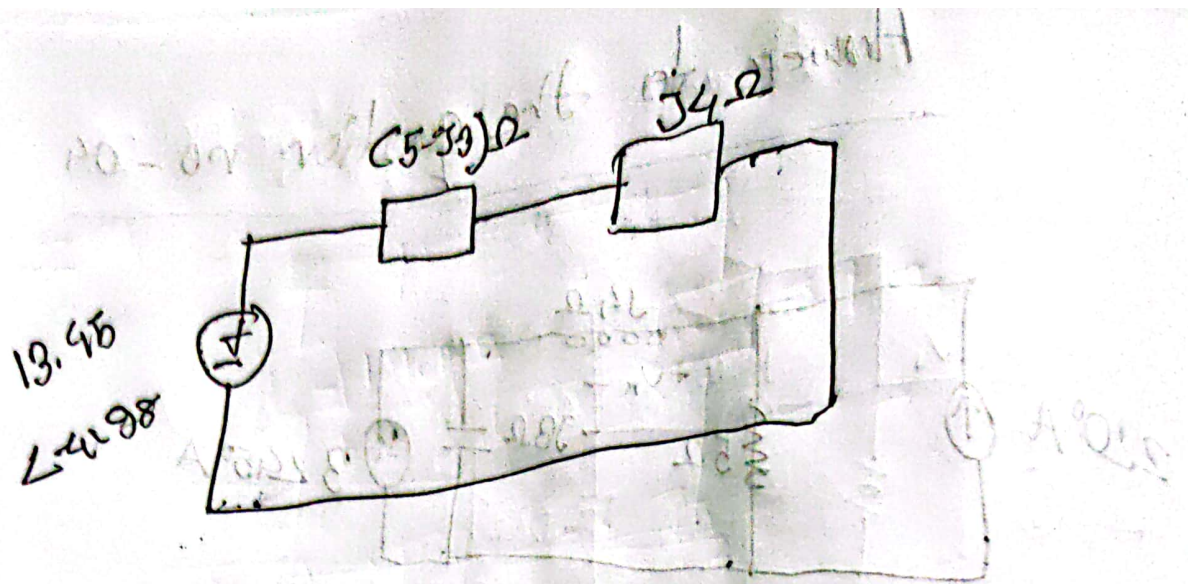


$$V_{oc} = \frac{(10 \angle 0^\circ) \times 34}{34 + 5 - j3}$$


$$= 10.55 \angle 36.71^\circ$$

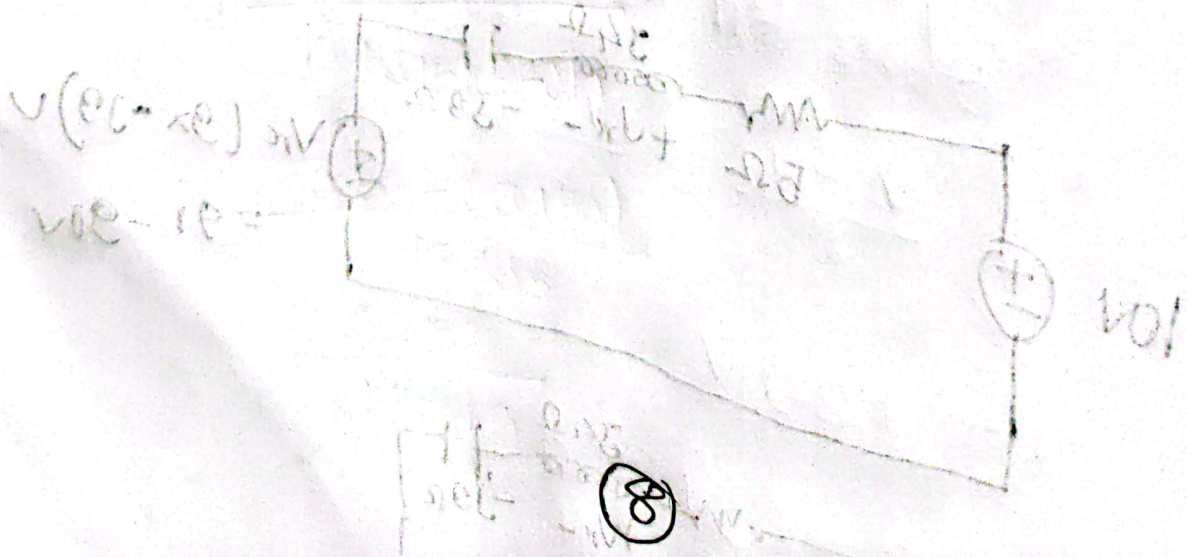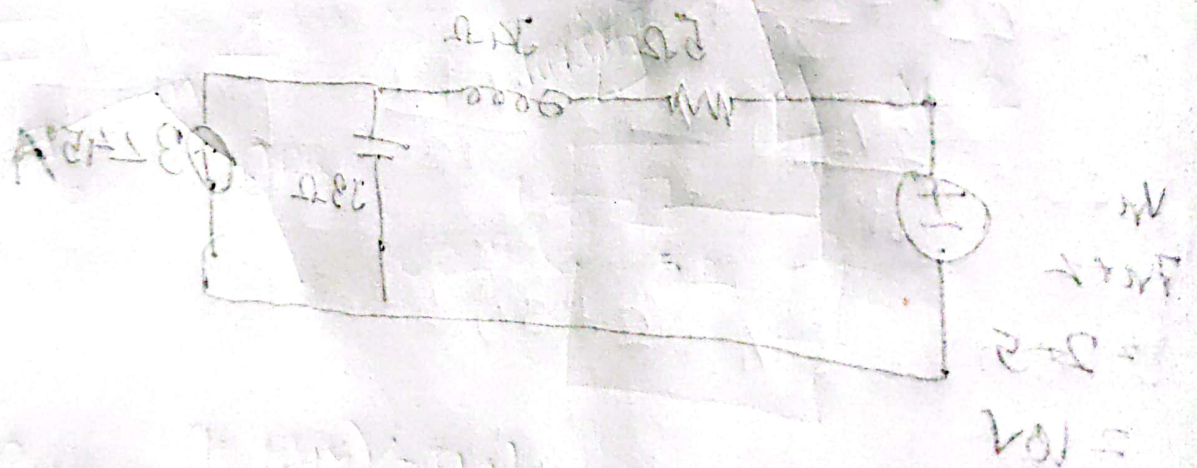

Answer to the question no: 02


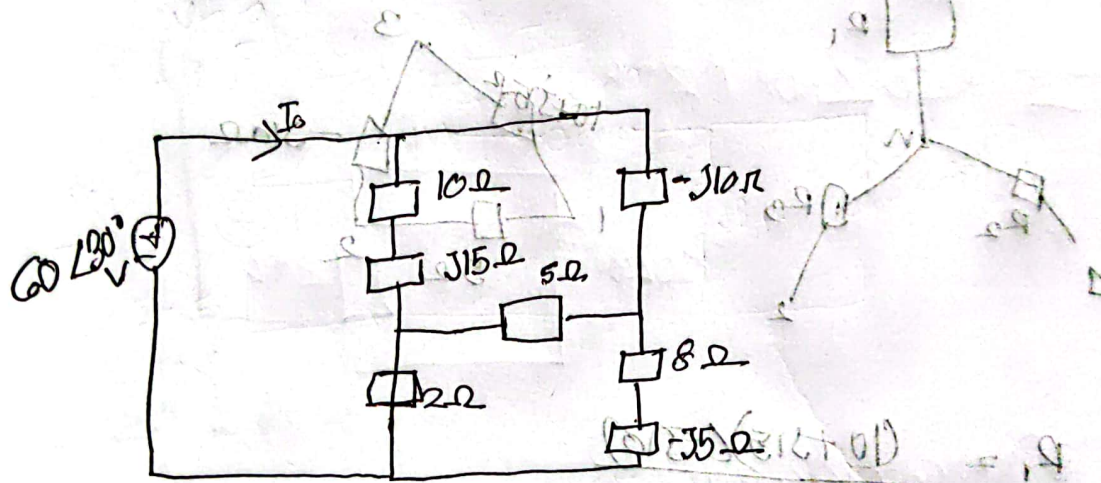
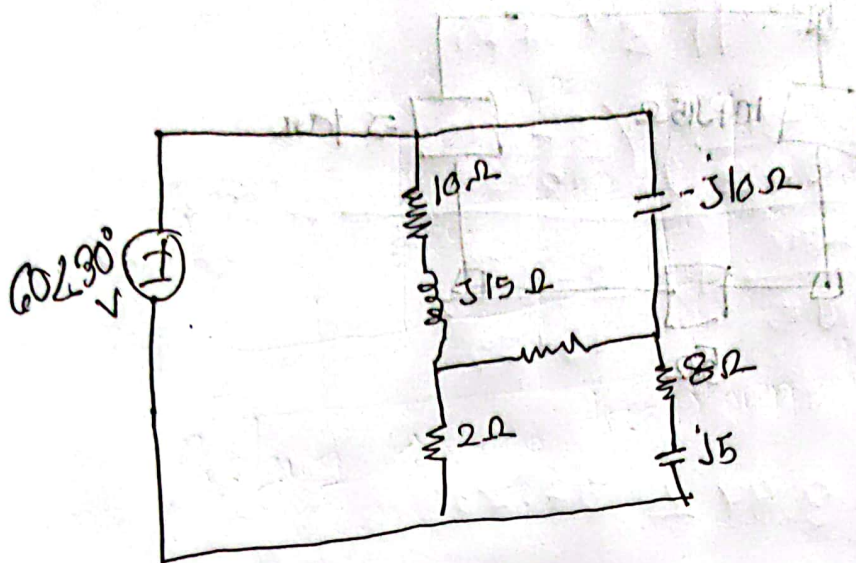

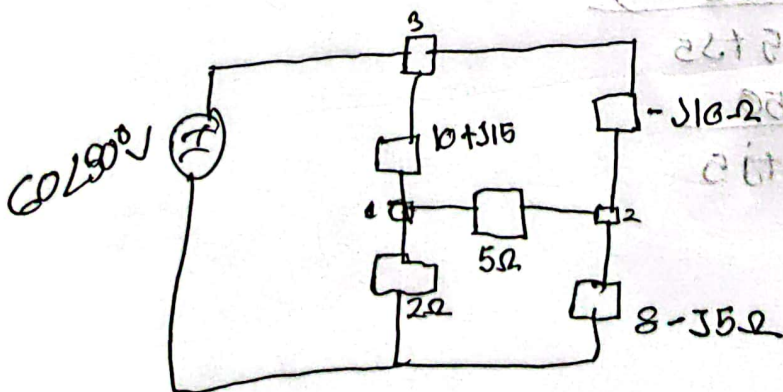
$$Z = 10 + j15 \quad , \quad Z'' = 8 - j5$$



⊙

50.01 workshop gbt of mvent

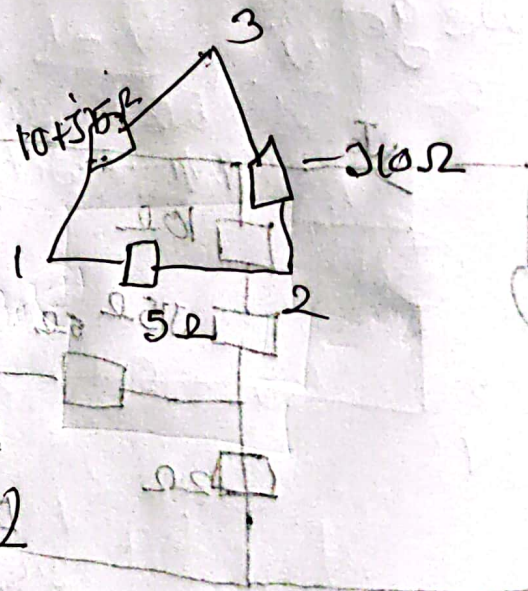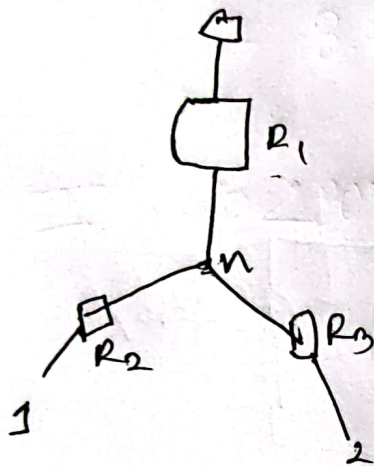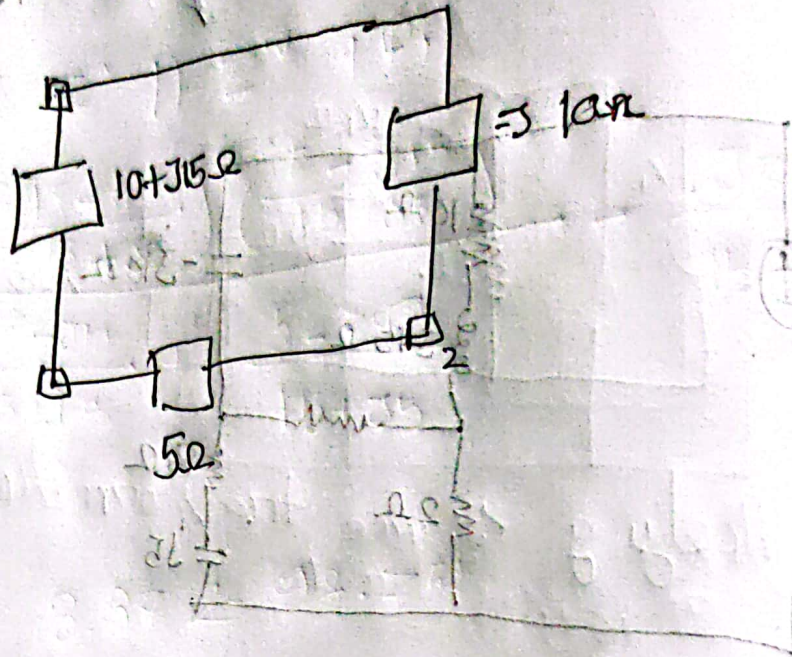

$$R_1 = \frac{(10 + j15)(-j10)}{10 + j15 + 5 - j10}$$


$$= \frac{j100 - (j150)}{15 + j5}$$

$$= \frac{-j250}{15 + j5}$$

$$R_2 = \frac{10 + j15 + 5}{15 + j5}$$

$$R_2 = \frac{15 + j15}{15 + j5}$$

$$R_3 = \frac{5 - j10}{15 + j5}$$

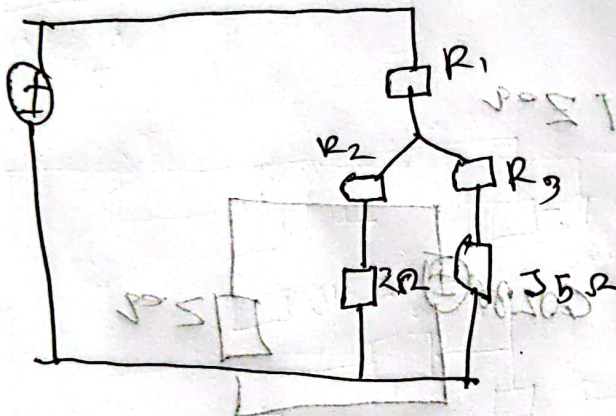

$$Z' = R_2 + 2\Omega$$

$$= \frac{15 - j10}{15 + j5} + 2$$

$$= \frac{17 - j10}{15 + j5}$$

$$Z'' = \frac{5 - j10}{15 + j5} - j5$$


$$= \frac{5 - j15}{15 + j5}$$

$$Z_{eq} = Z'' \parallel Z''' + 10$$

$$= \frac{\left(\frac{17-j10}{15+j5}\right) \left(\frac{5-j15}{15+j5}\right)}{\frac{17-j10}{15+j5} + \frac{5-j15}{15+j5}} + \frac{j250}{15+j5}$$

$$= 3.97 \angle -88.75^\circ$$

$$I = 60 \angle 30^\circ + Z_{eq}$$

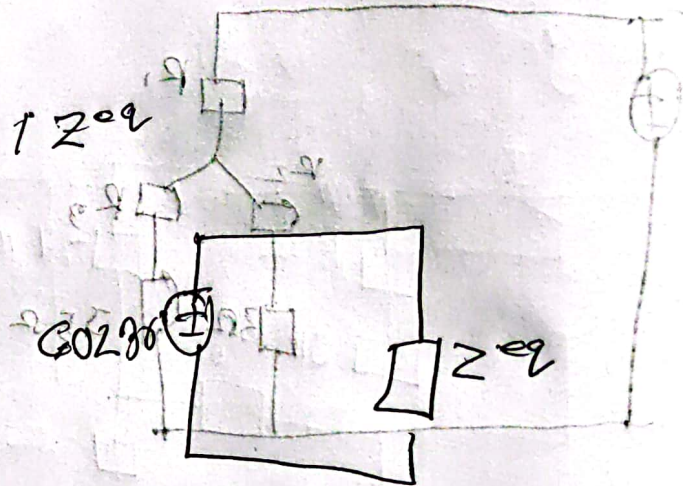

$$= 101.307 \angle 64.94^\circ$$

Ans